



Estructura de Computadores

Tema 3: Procesador

- Introducción
- Operaciones elementales
- Estructura de un computador elemental y sus señales de control
- Cronogramas
- Diseño de la Unidad de Control
- Unidad de Control microprogramada
- Control de excepciones

1



Objetivos

- Visión dinámica del computador:
 - mostrar cómo se ejecutan las instrucciones
 - describir el órgano encargado de que esto se lleve a cabo (la unidad de control)
 - entender la ejecución de instrucciones mediante su representación en el tiempo por cronogramas
- Comprender el diseño de la unidad de control
 - Ser capaz de desglosar las instrucciones en operaciones básicas según la estructura del computador
 - Diseño de la unidad de control microprogramada
- Comprender y analizar aspectos de diseño que pueden mejorar el rendimiento a través de mejoras en la estructura del computador o de la UC



2

Bibliografía

- de Miguel, P. *"Fundamentos de los computadores"*, Paraninfo, 2004. 9ª edición
- Patterson, D. A.; Hennessy, J. L. *Computer Organization and Design*. Morgan-Kaufmann. 2009. 4ª edición
- Stallings, W. *"Organización y arquitectura de computadores"*, Prentice Hall, 2006, 7ª Edición

3


Introducción

- Estudiaremos:
 - **Unidad de control:**
 - Encargada de interpretar las instrucciones del programa y gobernar la ejecución de las mismas
 - **Camino de datos:** 
 - Parte de la CPU donde se transfieren los datos procedentes de la memoria o registros internos, para obtener los resultados
 - Debe soportar el conjunto de operaciones de las instrucciones del repertorio capaz de interpretar la unidad de control
- Organización de procesadores:
 - desarrollo tecnológico
 - necesidad de obtener altas prestaciones

4

Introducción


Visión global del computador y de la CPU

 

5


Introducción

Visión global del computador y de la CPU

 


6

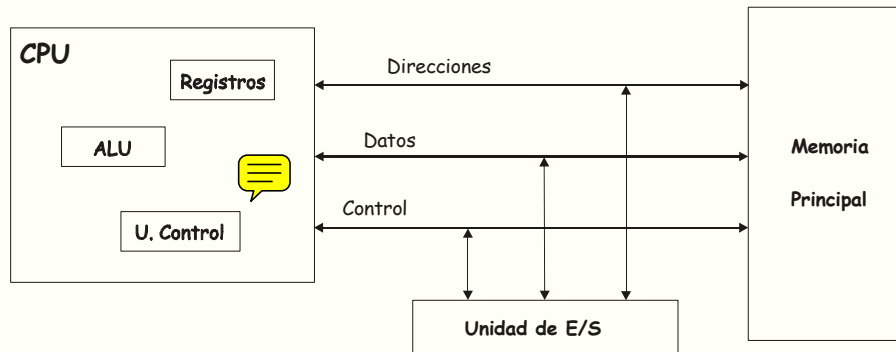Esquema básico del computador Von Neumann. Componentes





7

Introducción

- Función básica de C: 

ejecutar instrucciones

1. Leer la instrucción en memoria 
2. Decodificar la instrucción  para determinar qué acciones se han de realizar
3. Ejecución: como máximo
 - Búsqueda de operandos
 - cálculo de operando
 - leer operando en memoria
 - Operación
 - Almacenar resultado
4. Preparar la siguiente instrucción (ir a paso 1)

Fase de ejecución

Ejecución de la instrucción




8

Introducción

- Funciones de la CU:
 1. Ejecuta instrucciones (función básica)
 - Lectura, decodificación, e interpretación de las instrucciones
 - Generación de órdenes para la ejecución
 - Secuenciamiento de las instrucciones
(decidir cuál es la siguiente a ejecutar)
 2. Resuelve situaciones anómalas
(desbordamiento, operación no válida, error de paridad, etc)
 3. Controla la comunicación con periféricos

9

Introducción

- Entradas y salidas de la UC:
 - Entradas:
 - Registro de Instrucción:   CO, MOS
 - Reloj: registro contador de fases
 - Registro de estado 
 - Señales de control externas (E/S, Memoria,)
 - Salidas
 - Todas las señales de control que permiten realizar cada una de las instrucciones máquina

10

Introducción


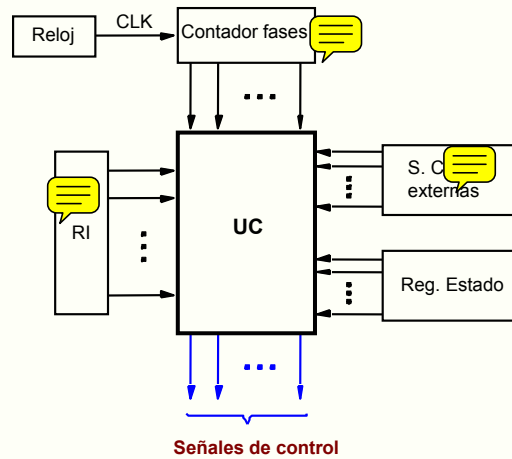


Figura Entradas y salidas de la UC.

11

Introducción

 - **Reloj:** tren de pulsos caracterizado por su periodo




- **señales de control:** siempre sincronizadas con el reloj
- Define el tiempo de cada operación.
 - Memoria: tiempo de lectura y escritura
 - ALU: tiempo de operación
- **CAMINO CRÍTICO:** camino de máximo retardo entre un origen y un destino. Depende de los dispositivos que tengan que atravesar las señales.

Ej: si $f = 100 \text{ MHz}$

$T = 10 \text{ ns}$ y conviene que una operación aritmética se realice en un tiempo algo menor que 10 ns y la Memoria?

12

 

Introducción

Ciclo de lectura

Se supone AR siempre disponible en el bus de direcciones de memoria

1. dirección → AR
2. M(AR) → DR ; lectura

Señales de control:
FAR, MEMRQ, R, FDR

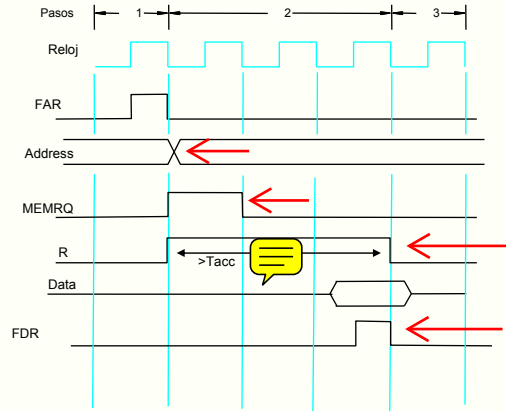


Figura . Temporización de la lectura en memoria

13



Introducción

Ciclo de escritura

AR y DR disponibles en buses de dirección y datos

1. dirección → AR
dato → DR
3. DR → M(AR) ; escritura

Señales de control:
FAR, FDR, MEMRQ, W

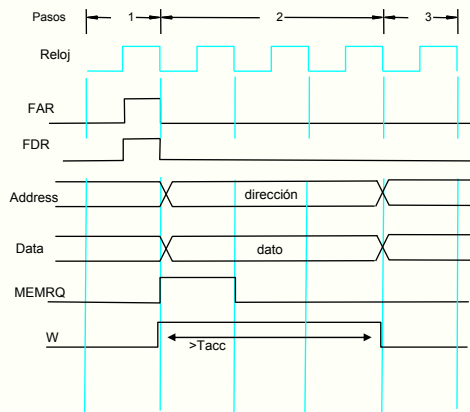


Figura . Temporización de la escritura en memoria

14



Introducción

Ciclos de lectura y escritura: **ciclo de BUS**

- implica un acceso al exterior a la CPU
 - durante ese tiempo sólo la CPU puede acceder a los buses
 - (ningún periférico)
- suele durar más de 1 ciclo de reloj (determinado por el camino crítico) interno a la CPU

 


Figura . Ciclo de bus

15



Introducción

Evaluación del rendimiento

- Supóngase los tiempos de ejecución:
 - Acceso a memoria: 8 ns
 - ALU y sumadores: 2 ns
 - Acceso a registros: 1 ns
- ¿Cuál de las siguientes realizaciones será más rápida?
 - Una en la que cada instrucción se ejecuta en un ciclo de tamaño fijo (cada instrucción tarda lo que tardaría la más lenta).
 - Una realización donde cada instrucción se ejecuta en un ciclo de longitud variable (cada instrucción tarda únicamente lo necesario)
- ¿De qué dependería la duración del periodo de reloj?

16



Operaciones Elementales

- Ciclo de instrucción: conjunto de acciones que requiere la ejecución de una instrucción
 1. Leer la instrucción en memoria
 2. Decodificar la instrucción
 3. Ejecución: como máximo
 - Búsqueda de operandos, que puede conllevar
 - Cálculo de operando
 - Leer operando en memoria
 - Operación
 - Almacenar resultado
 4. Preparar la siguiente instrucción (ir a paso 1)

17



Operaciones Elementales

- Las **fases de ejecución** ayudan a simplificar el diseño de la UC.
 - Ej: fetch común a todas las instrucciones
- Funcionamiento del computador durante la ejecución de un programa consiste en una **sucesión de ciclos de instrucción**

18



Operaciones Elementales

- **OPERACIONES ELEMENTALES:** operaciones (realizables directamente por el hardware) en que la UC divide cada una de las fases de ejecución de una instrucción
- Las operaciones elementales se realizan por la UC mediante la activación de señales de control
- Cada operación elemental dura un ciclo de reloj (excepto las referidas a los accesos a Memoria)
- Se pueden simultanear en el tiempo, cuidando:
 - Orden preestablecido
 - Conflictos en las rutas de datos

19



Operaciones Elementales

- Tipos:
 - **De transferencia**
Llevan información de un origen a un destino
 - **De proceso**
Llevan información de un origen a un destino, pero ésta pasa por un operador en su camino al destino

20


Operaciones Elementales

OE de transferencia

- Llevar información de un ORIGEN a un DESTINO

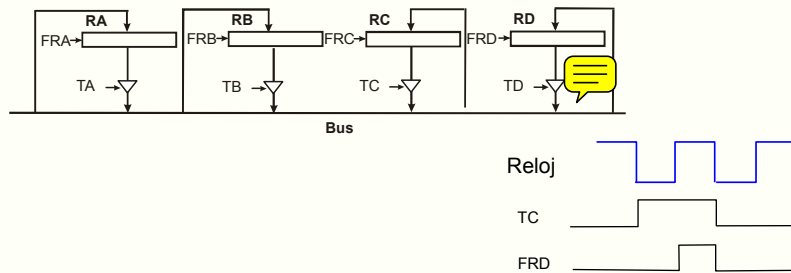1. Establecer camino físico entre salida de origen y entrada de destino
2. Enviar señal al destino para que tome la información

Ej: Transferencia entre dos registros, a través de un bus: **C → D**



21


Operaciones Elementales

OE de proceso

- Funcionamiento similar a la transferencia, pero la información de ORIGEN se pasa por un operador que la procesa en su camino al DESTINO

Ej: Operación en la ALU con registros

$$A + C \rightarrow D$$

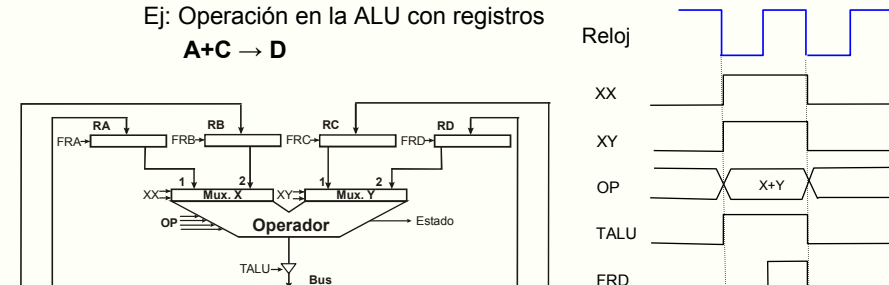

22


Operaciones Elementales

■ Reglas de agrupación de operaciones elementales


- Respetar orden preestablecido de algunas acciones
Ej: antes de leer, guardar dirección en AR
- Evitar conflictos en el mismo recurso físico: un dispositivo no puede estar en dos estados diferentes al mismo tiempo
Ej: conflicto en bus (dos op. elem. intentan usar el mismo bus);
memoria no puede leer y escribir al mismo tiempo
- La información debe guardarse en algún sitio: ORIGEN y DESTINO deben poder almacenar información (registro o Memoria)
Ej: no se deben simultanear con el mismo destino si la información es distinta

23

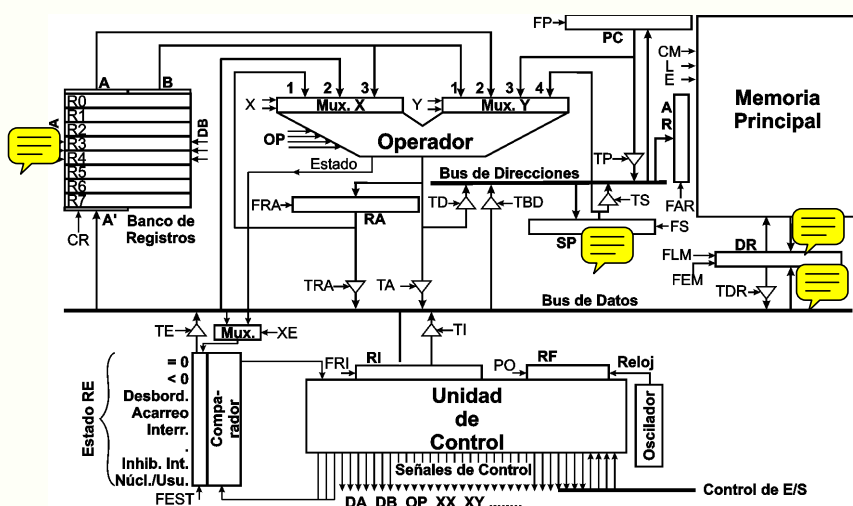Estructura de Computador Elemental y sus señales de control



24

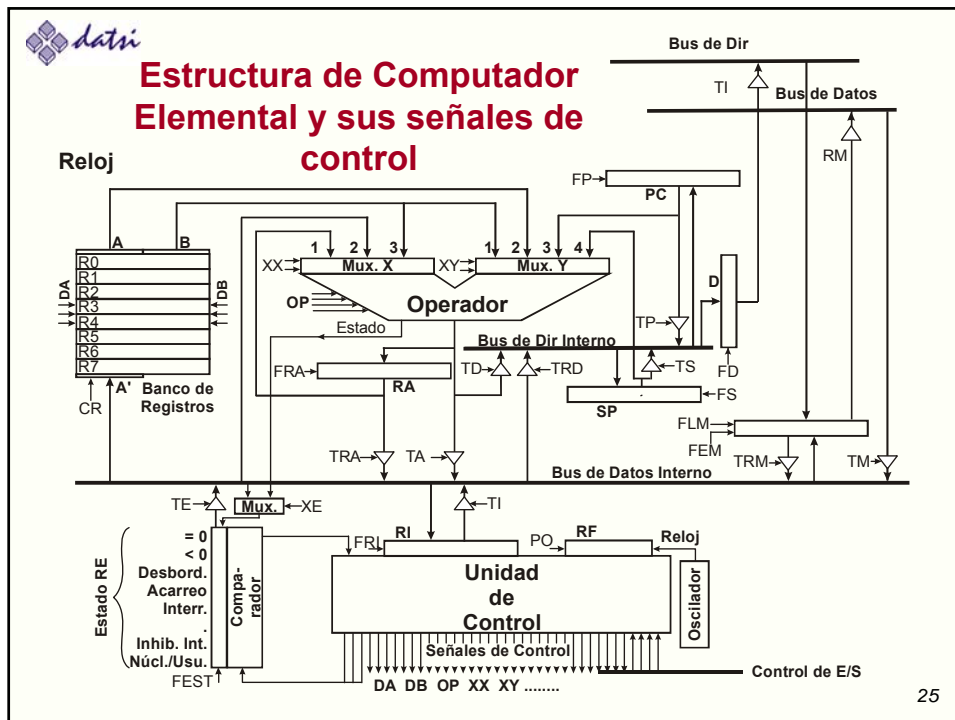

Esta animación presenta la forma en que un computador sencillo ejecuta la instrucción de suma de dos registros.

Se supondrá que la arquitectura es de 16 bits y que la memoria se direcciona a nivel de byte. Además, el acceso a la memoria principal requiere dos ciclos.

La instrucción se encuentra almacenada en la posición de memoria H'4B4, ocupa 16 bits y se compone del código de operación (H'54) seguido de los descriptores de los registros, (4 y 7).

El resultado se dejará en el registro 4.


Los contenidos de los registros son H'4F2 y H'3C, por lo que el resultado es H'52E. Además, el único bit de estado que se activa es de NZ, puesto que el resultado no es cero.

La animación contempla dos imágenes por ciclo de reloj. La primera corresponde a las señales de control de tipo nivel, mientras que la segunda refleja las señales de carga.

Prepara la lectura instrucción
Se prepara: $D \leftarrow PC$

ADD .R4,.R7

Reloj 

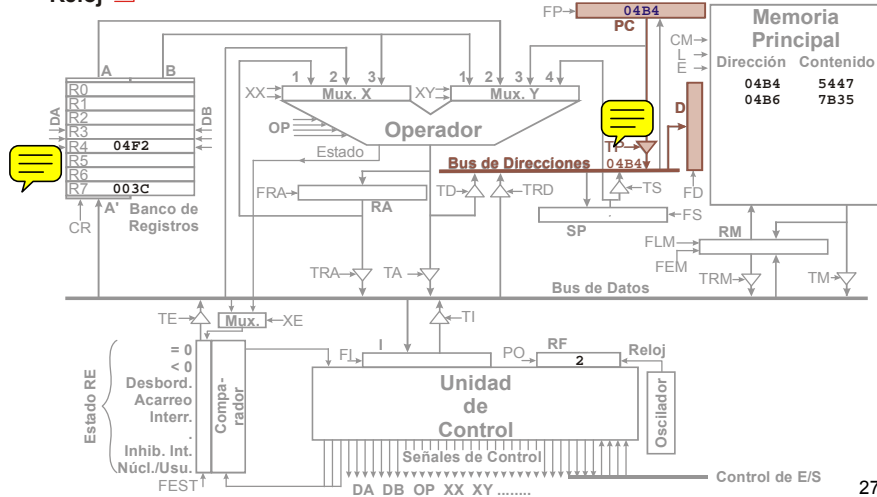

27


Prepara la lectura instrucción

Se realiza: $D \leftarrow PC$

Se incrementa RF: $RF \leftarrow RF + 1$

ADD .R4,.R7


Reloj 

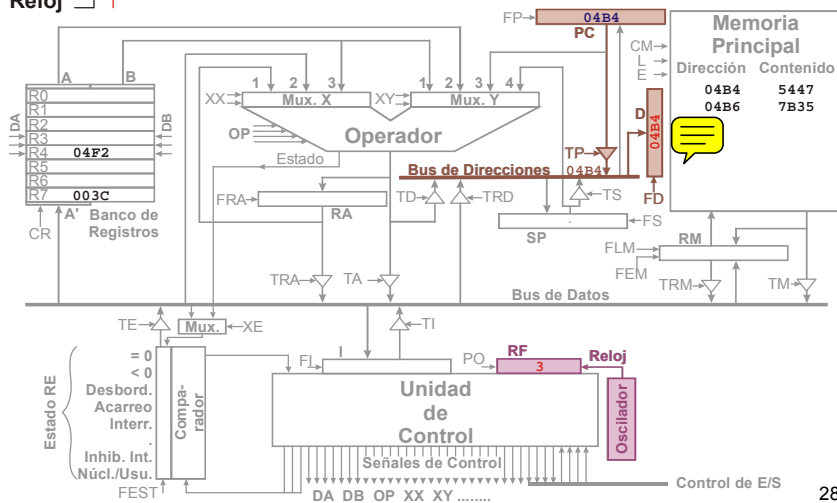

28

Lectura instrucción
Primer ciclo de memoria


ADD R4,R7

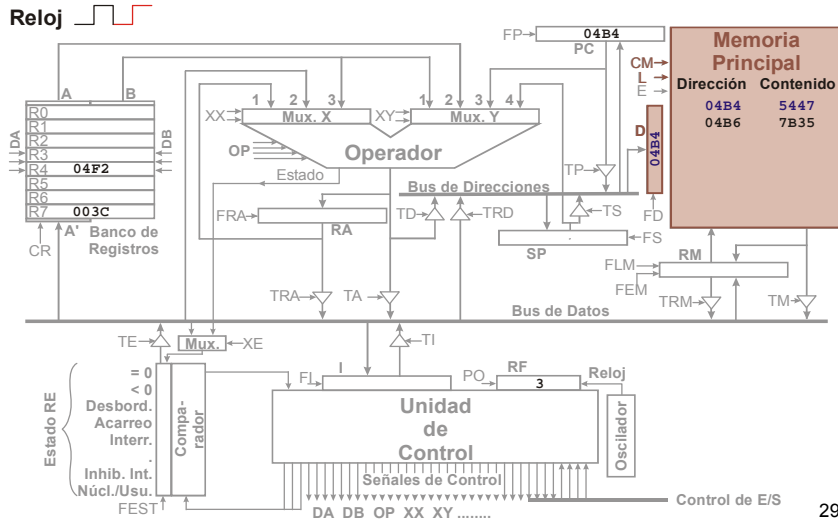

29

Lectura instrucción
Primer ciclo de memoria
Se incrementa RF: $RF \leftarrow RF + 1$

ADD R4,R7

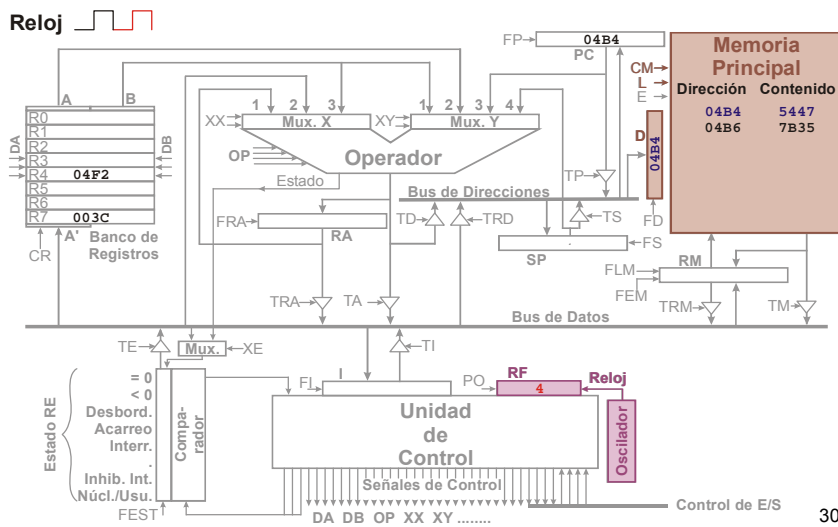

30


ADD R4,R7

Lectura instrucción

Segundo ciclo de memoria, se prepara: $I \leftarrow M(D)$

Se prepara incremento de PC: $PC \leftarrow PC + 2$

Reloj

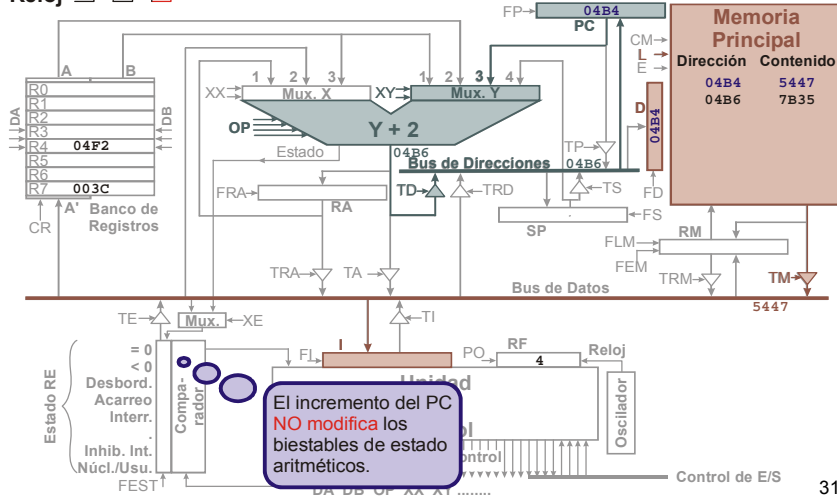

31

ADD R4,R7


Lectura instrucción

Segundo ciclo de memoria, se realiza: $I \leftarrow M(D)$

Se realiza incremento de PC: $PC \leftarrow PC + 2$

Se incrementa RF: $RF \leftarrow RF + 1$


Reloj

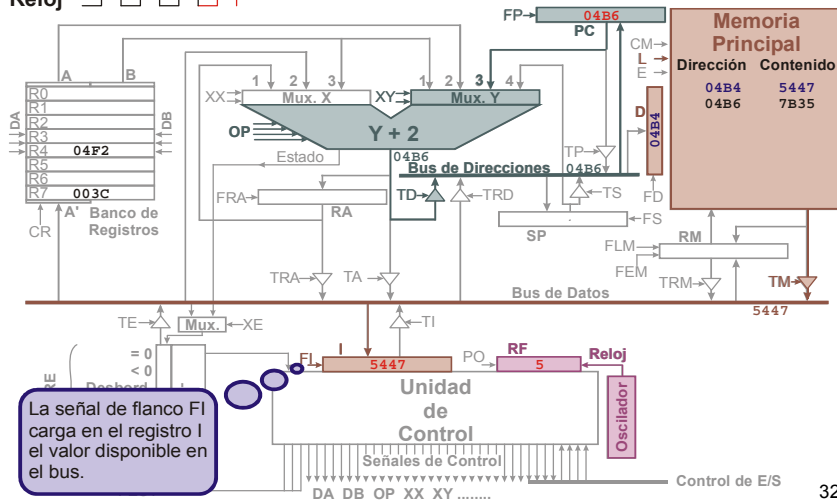

32

Decodificación instrucción

ADD .R4,.R7

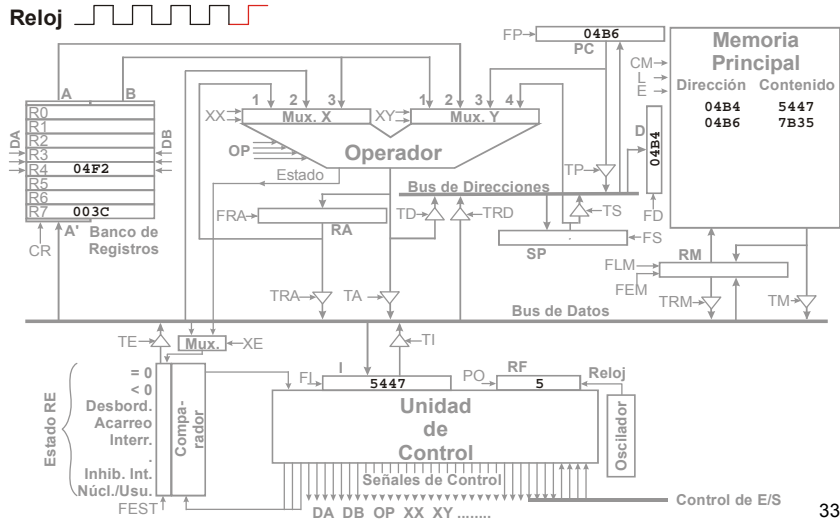


33

Decodificación instrucción

ADD .R4,.R7

Se pone RF a 0: $RF \leftarrow 0$

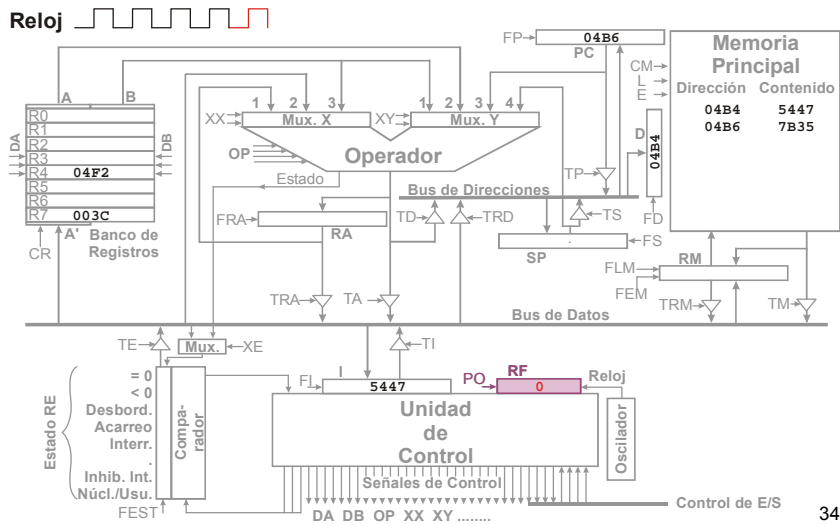


34

Ejecuta instrucción y prepara lectura instrucción siguiente

Se prepara suma: $R4 \leftarrow R4 + R7$; $RE \leftarrow$ Estado ALU

Se prepara: $D \leftarrow PC$

ADD .R4,.R7

 


Ejecuta instrucción y prepara lectura instrucción siguiente

Se realiza suma: $R4 \leftarrow R4 + R7$; $RE \leftarrow$ Estado ALU

Se realiza: $D \leftarrow PC$


Se incrementa RF: $RF \leftarrow RF + 1$

ADD .R4,.R7

 

Lectura instrucción siguiente
Primer ciclo de memoria


ADD R4,R7

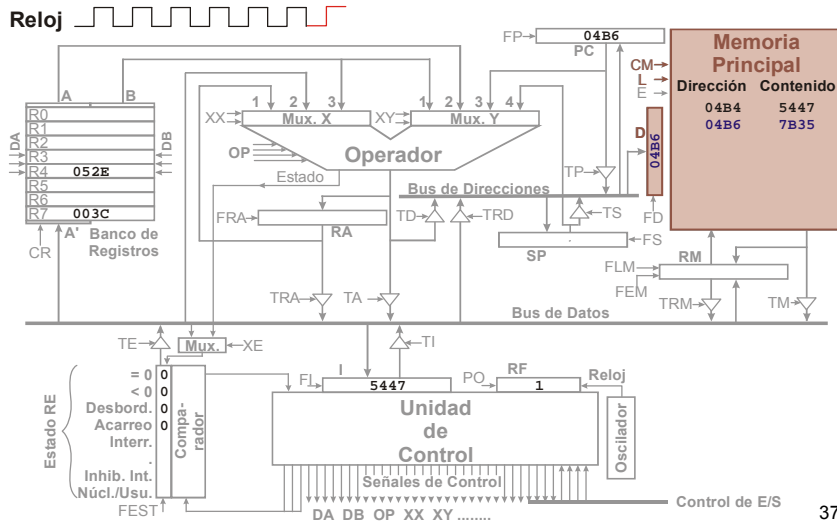

Lectura instrucción siguiente
Primer ciclo de memoria

Se incrementa RF: $RF \leftarrow RF + 1$

ADD R4,R7

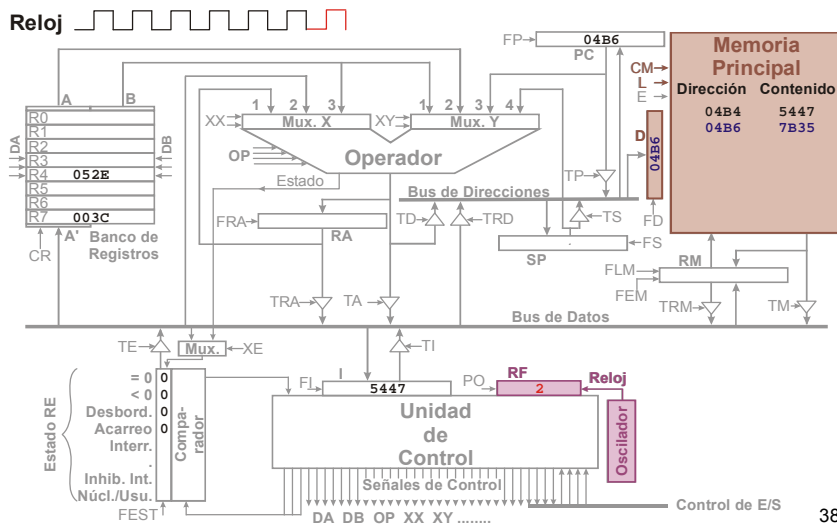


ADD .R4.,R7

Lectura instrucción

Segundo ciclo de memoria, se prepara: $I \leftarrow M(D)$

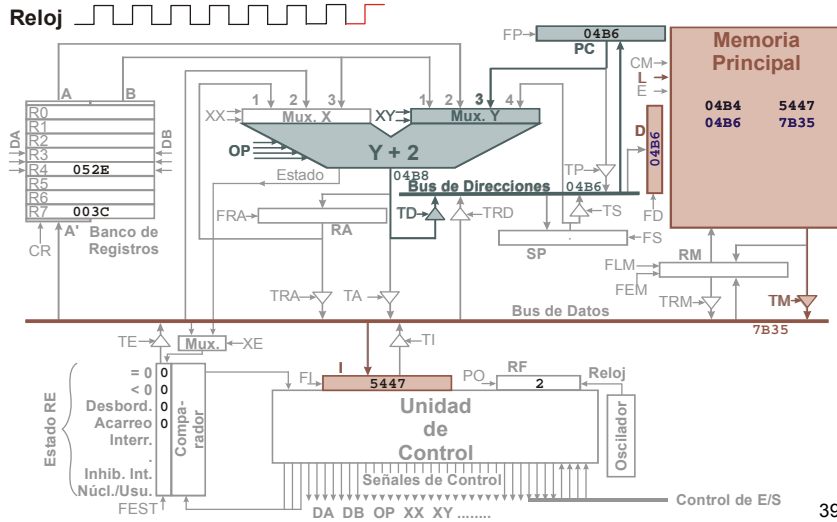Se prepara incremento de PC: $PC \leftarrow PC + 2$



39


ADD .R4.,R7

Lectura instrucción

Segundo ciclo de memoria, se realiza: $I \leftarrow M(D)$

Se realiza incremento de PC: $PC \leftarrow PC + 2$


Se incrementa RF: $RF \leftarrow RF + 1$

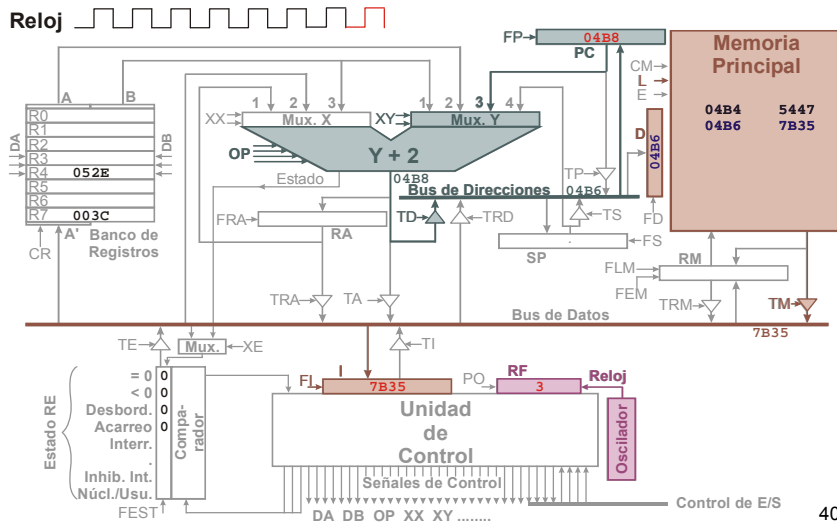

40

Cronogramas

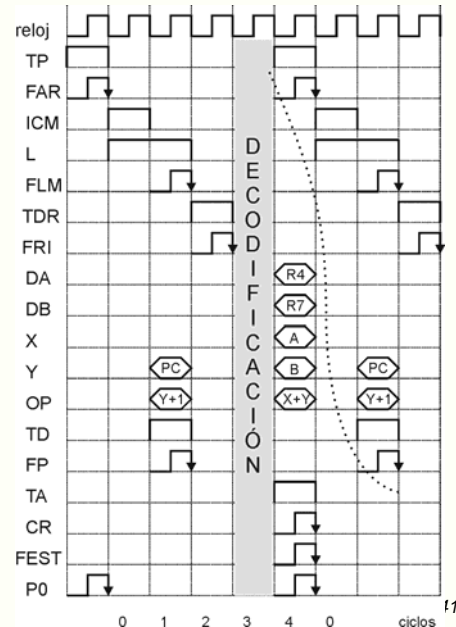- **ADD .R4, .R7**
- *Lectura de la instrucción*
 - PC → AR (1 ciclo)
 - M(AR) → DR, PC + 1 → PC (2 ciclos)
 - DR → RI (1 ciclo)
- *Decodificación (1 ciclo)*
- *Ejecución y fetch sig. Instrucción*
 - R4+R7 → R4 y FEST;
 - PC → AR (1 ciclo)
 - M(AR) → DR, PC + 1 → PC (2 ciclos)
 - DR → RI (1 ciclo)



Diseño de la Unidad de Control

- El diseño de la UC exige haber definido previamente
 - El repertorio de instrucciones (formatos y direccionamientos)
 - A nivel de cronogramas o de operaciones elementales
 - La estructura del computador
- La UC funciona como un TRADUCTOR

RI(CO, MD), Reloj, Estado, señ ext → señales de control

Ej: CO: 8 bits, 1 instr=16 ciclos → RF: 5 bits, ...
 traductor de unas 20-30 señales de entrada y 150 señales salida



Diseño de la Unidad de Control

- Formas de diseño de la UC
 - UC CABLEADA
 - Utilizando exclusivamente puertas lógicas
 - UC MICROPROGRAMADA
 - Utilizando una memoria de control

43



Diseño de la Unidad de Control

- UC CABLEADA
 - Se construye mediante métodos generales del diseño lógico (circuito secuencial o combinacional)
 - Más rápidos
 - Diseño y construcción complejo y costoso
 - Las técnicas actuales (CAD, compilación de silicio) permiten que sea solución viable y válida para construir máquinas rápidas

44


Diseño de la Unidad de Control

- UC MICROPROGRAMADA

- Utiliza una memoria para almacenar el estado de las señales de control en cada periodo de la ejecución de cada instrucción.
- Generar el cronograma de cada instrucción (ejecutar la Instrucción) es ir leyendo de esta memoria (Memoria de Control).

45

Diseño de la Unidad de Control

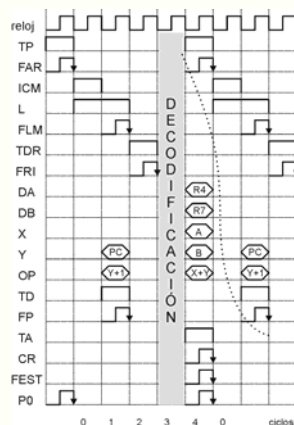


Memoria de Control

	TP	FAR	ICM	L	FLM	TFR	DA			DB	FRJ	X	Y	OP		TD	FP	TA	GR	PES	R0	...		
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
x	x	x	x	x	x	x	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
x	x	x	x	x	x	x	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

46

Diseño de la Unidad de Control

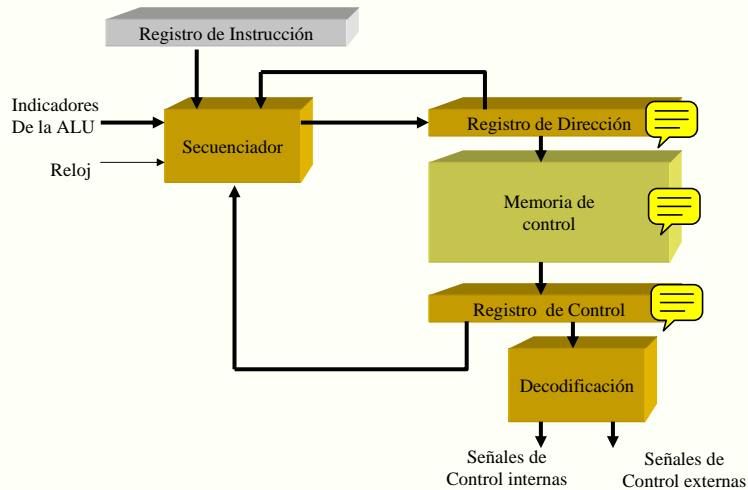

47

Diseño de la Unidad de Control

UC CABLEADA	UC MICROPROGRAMADA
Ventajas <ul style="list-style-type: none"> Alta velocidad de funcionamiento Implementaciones más pequeñas (reducido número de componentes) 	Ventajas <ul style="list-style-type: none"> Son sistemáticas con un formato bien definido Pueden ser fácilmente modificables durante el proceso de diseño
Inconvenientes <ul style="list-style-type: none"> Difícil realizar modificaciones en el diseño: modificación → rediseño No tienen estructura común 	Inconvenientes <ul style="list-style-type: none"> Requieren más componentes para su implementación Tienden a ser más lentas que las unidades de control cableadas debido a que tienen que realizar operaciones de lectura de una memoria para obtener las señales de control
<ul style="list-style-type: none"> Técnica de diseño favorita en las arquitecturas RISC 	<ul style="list-style-type: none"> Emulación <ul style="list-style-type: none"> Se puede utilizar un microprograma para que la UC interprete otro lenguaje máquina distinto (una máquina a emular) sin necesidad de realizar modificaciones en el hardware de la unidad de control → cambiando sólo el microprograma!

48



Diseño de la Unidad de Control

- Conceptos básicos
 - UC MICROPROGRAMADA
 - MICROINSTRUCCIÓN
 - CICLO DE MÁQUINA
 - MICROPROGRAMA

49



Conceptos básicos


- **Microinstrucción**
 - **Cadena de ceros** y unos que
 - representa la activación o no del conjunto de señales de control durante un ciclo de reloj
 - y la posibilidad de decidir condicionalmente qué microinstrucción se debe ejecutar a continuación
 - **Cada palabra** de la memoria de control es una **microinstrucción**.

50

Conceptos básicos

■ Microprograma

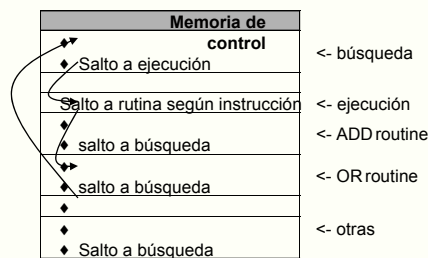- Secuencia de μI 's cuya ejecución permite interpretar una instrucción
- Ejecutar una microinstrucción \approx Leer una μI de la memoria
- Una vez diseñado el camino de datos y la memoria de μI 's: el control es tarea de (micro)programación
- Cambiando microprogramas se puede ejecutar otros repertorios de instrucc (simular otras archit) -> **EMULACIÓN!**



51

Conceptos básicos

■ Memoria de Control

- Memoria que almacena los microprogramas o (conjuntos de μI 's) a partir de los que se obtienen las señales de control necesarias para la ejecución del repertorio de instrucciones
- Suelen ser ROM

52



Diseño de la Unidad de Control

UC MICROPROGRAMADA

- Condiciones básicas:
 1. Capacidad suficiente de MC
 2. Procedimiento de correspondencia
Inst → dir MC comienzo su μ programa
 3. Secuenciamiento de μ instrucciones

53



Conceptos básicos

- **Formato de microinstrucciones**
 - **Señales de control:** Señales para el camino de datos
 - **Condiciones:** Bits para seleccionar la condición que se desea utilizar para en función de si es cierta o no ejecutar la siguiente microinstrucción o saltar a otra
 - **Siguiente μ instrucción:** Campo que indica la siguiente μ instrucción a ejecutar

Señales de control	Condiciones	Siguiente μ instrucción
--------------------	-------------	-----------------------------

54

Diseño de la Unidad de Control


Diseño del formato de microinstrucción

- Comenzar con la lista completa de señales de control
 - Agrupar las señales de control con función similar en un mismo **CAMPO**
 - Controlar que una misma señal no esté en diferentes campos
 - Campo de **CONTROL DE SECUENCIAMIENTO**: indica la siguiente ml a ejecutar
 - Secuenciamiento: se deben almacenar en algún orden en MC, por ejemplo, secuencialmente (sec. implícito)
 - Se puede aplicar CODIFICACIÓN:
 - Para reducir el tamaño de la ml
 - Para evitar que ciertas señales se activen al mismo tiempo (evitar errores)
- Ej: acceso a bus, operación de memoria, etc...

55

Conceptos básicos


- **Codificación de los campos de la microinstrucciones**
 - **Microinstrucción horizontal**: Campos no codificados. Las señales de control se obtienen directamente de los bits de la microinstrucción.
 - Pocas microinstrucciones y anchas. Permite realizar acciones en paralelo
 - **Microinstrucción vertical**: Campos codificados. Para obtener las señales de control necesitamos un decodificador.
 - Muchas microinstrucciones y cortas. No permite acciones en paralelo.
- **Diseños intermedios**

 

56

Diseño de la Unidad de Control

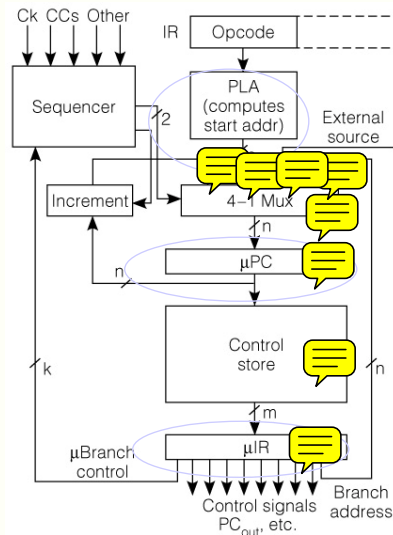■ Estructura básica de la UC microprogramada




Copyright © 2004 Pearson Prentice Hall, Inc.

57

Diseño de la Unidad de Control


Estructura completa de la UC mprogramada

- microbucles
- microsubsutinas

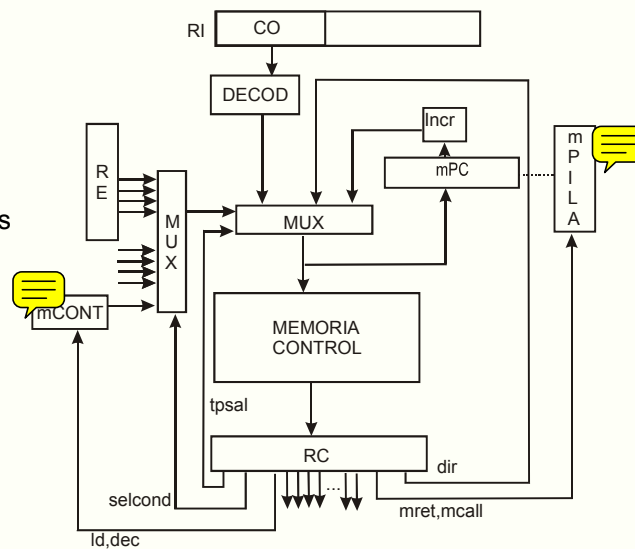


58

Control de excepciones

- Además de ejecutar la secuencia de instrucciones del programa de usuario, la UC debe controlar situaciones excepcionales
 - Qué ocurre si el  no es válido?
 - Y si hay overflow?
 - Cómo y cuándo comunicar con algún periférico?

59

Control de excepciones

- Excepción [Overflow...]
 - Evento no planificado que para la ejecución de un programa. **(interno)**
 - Salvar el PC y Estado actual en pila
 - Saltar a rutina de SO que maneje excepciones internas 
 - SO retornará después al programa, en su anterior estado
- Interrupción [E/S]
 - Un evento **externo** inesperado rompe la ejecución del programa

60



Control de excepciones


- Objetivos
 - *Detección de excepciones* – Cuándo y cómo verlas?
 - *Manejo de excepciones* – Qué hacer?

61



Control de excepciones

Tipos de excepciones

- Interrupciones:
 - Causadas por eventos externos (peticiones de periféricos).
 - Asíncronos a la ejecución del programa (cualquier instante) 
 - Se atienden entre Instrucciones (fetch)
 - Mantienen sin ejecutarse un tiempo el programa de usuario

62



Control de excepciones

Tipos de excepciones

■ Traps:

- Causadas por eventos internos
 - Condiciones de excepción (ej: overflow)
 - Errores (ej: error de paridad)
 - Fallos (ej: Fallo de pagina)
 - Llamadas al sistema
- Síncronos a la ejecución del programa (se puede saber cuándo)
- Puede que el programa de usuario se retome tras tratar la excepción, o bien que se aborte

63



Control de excepciones



Manejo de excepciones

- Excepción = transferencia de control no programada
- El sistema maneja la excepción:
- Guarda la dir de la Instrucción que causó la excepción
 - Salvaguarda el estado del programa de usuario
 - Retorna el control a usuario (salvo que se aborte)

64



Control de excepciones

◆ Interrupciones Vectorizadas:

1. Cada excepción tiene una dirección diferente asociada
 2. Detectada la excepción => la CPU calcula para esa **excepción** la dirección a escribir en PC (depende del periférico, que pone un VECTOR en bus).
- Cuando atenderlas?
 - Entre Instrucciones: antes de comenzar el FETCH

*FETCH**:* Si INT e INT_no_inhibidas ir a
Microrrut_proceso_excepcion
Si no ir a FETCH